

Часть 1. Идеальный солнечный элемент

Вывод напряжения холостого хода (V_{oc})

Уравнение для идеальной ячейки имеет вид:

$$J = J_{sc} - J_0 \left(\exp \left(\frac{eV}{mk_B T} \right) - 1 \right)$$

Где:

- J (Плотность тока) - результирующий ток, протекающий через солнечный элемент, нормированный на единицу площади
- V (Напряжение) - Напряжение на клеммах солнечного элемента.
- J_{sc} (Плотность тока короткого замыкания) - Максимальный ток, который может выдать элемент, когда напряжение $V = 0$ (клеммы замкнуты накоротко).
- J_0 (Ток насыщения диода) - Ток утечки диода при обратном смещении в темноте.
- e (Элементарный заряд) - Заряд электрона. Константа, равная $1.6 \cdot 10^{-19}$ С (Кулон)888.
- k_B (Постоянная Больцмана) - Константа, связывающая температуру с энергией. Равна $1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K.
- T (Температура) - Абсолютная температура p-n перехода солнечного элемента в Кельвинах (K).
- m (Фактор идеальности диода) - Безразмерный коэффициент, который показывает, насколько реальный диод близок к идеальному уравнению Шокли. ($m = 1$: Идеальный диод (преобладает диффузионный ток); $m = 2$: Преобладает рекомбинационный ток в области обеднения.)

Напряжение холостого хода (V_{oc}) достигается, когда ток через ячейку равен нулю ($J = 0$).

Подставим это в уравнение:

$$0 = J_{sc} - J_0 \left(\exp \left(\frac{eV_{oc}}{mk_B T} \right) - 1 \right)$$

Преобразуем уравнение для нахождения V_{oc} :

1. $\frac{J_{sc}}{J_0} = \exp \left(\frac{eV_{oc}}{mk_B T} \right) - 1$
2. $\exp \left(\frac{eV_{oc}}{mk_B T} \right) = \frac{J_{sc}}{J_0} + 1$
3. Так как $J_{sc} \gg J_0$, можно считать, что $\frac{J_{sc}}{J_0} + 1 \approx \frac{J_{sc}}{J_0}$.
4. Логарифмируем обе части: $\frac{eV_{oc}}{mk_B T} = \ln \left(\frac{J_{sc}}{J_0} \right)$

Итоговая формула, для определения V_{oc} как функции от m и J_{sc} :

$$V_{oc} \approx \frac{mk_B T}{e} \ln \left(\frac{J_{sc}}{J_0} \right)$$

V_{oc} линейно зависит от фактора идеальности диода m и логарифмически от тока короткого замыкания J_{sc} .

Влияние m на максимальную мощность

Увеличение фактора идеальности m (от 1.5 до 2.5) приводит к следующим эффектам:

Как видно из формулы, V_{oc} растёт пропорционально m .

Код, для реализации пунктов 1.1 и 1.2

```
# КОНСТАНТЫ И ПАРАМЕТРЫ
e = 1.6e-19 # Элементарный заряд (C)
kB = 1.38e-23 # Постоянная Больцмана (J/K)
T = 298 # Температура (K), 25 C
A = 100 # Площадь ячейки (cm^2)

# Параметры ячейки
J_sc = 0.035 # Ток КЗ (A/cm^2) -> 35 mA/cm^2 (среднее из [25-45])
J_0 = 2.5e-6 # Ток насыщения (A/cm^2) -> 0.0025 mA/cm^2

# Термическое напряжение Vt = kB T / e
Vt = (kB * T) / e

# ЧАСТЬ 1: ИДЕАЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА
def ideal_solar_cell(V, m, J_sc, J_0):
    """Уравнение (1): J = Jsc - J0 * (exp(V / (m*Vt)) - 1)"""
    # Защита от переполнения экспоненты
    arg = V / (m * Vt)
    arg = np.clip(arg, -100, 100)
    return J_sc - J_0 * (np.exp(arg) - 1)

# Диапазон напряжений для графика
V_ideal = np.linspace(0, 0.8, 100)

# 1. Построение графиков для разных m
# m_values = [1.5, 2.0, 2.5]
m_values = np.linspace(1.5, 2.5, 3)
plt.figure(figsize=(12, 5))

# График J-V
plt.subplot(1, 2, 1)
```

```

for m in m_values:
    J_vals = ideal_solar_cell(V_ideal, m, J_sc, J_0)
    # Отфильтруем отрицательные токи для красоты графика
    mask = J_vals >= 0
    plt.plot(V_ideal[mask], J_vals[mask] * 1000, label=f"m={m}") # J в
mA/cm^2

plt.title("J-V Характеристики (Идеальная)")
plt.xlabel("Напряжение V (Вольт)")
plt.ylabel("Плотность тока J (mA/cm^2)")
plt.grid(True)
plt.legend()

# График P-V
plt.subplot(1, 2, 2)
for m in m_values:
    J_vals = ideal_solar_cell(V_ideal, m, J_sc, J_0)
    P_vals = J_vals * V_ideal * 1000 # Мощность в мВт/см^2

    # Находим макс мощность
    p_max = np.max(P_vals)
    v_at_pmax = V_ideal[np.argmax(P_vals)]

    # Расчет Voc (теоретический)
    voc_theory = (m * Vt) * np.log((J_sc / J_0) + 1)


    print(f"m={m}: P_max={p_max:.2f} мВт/см^2, Voc={voc_theory:.3f} В")


    mask = J_vals >= 0
    plt.plot(V_ideal[mask], P_vals[mask], label=f"m={m}")

plt.title("P-V Характеристики (Идеальная)")
plt.xlabel("Напряжение V (Вольт)")
plt.ylabel("Мощность P (мВт/см^2)")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Где полученный график выглядит так:

 

 

Объяснения результата

Можно заметить, что согласно графику, при увеличении m , максимальная достигаемая мощность растет. Это связано с тем, что математически формализуется модель идеализированного заторможенного диода. Это связано с тем, что согласно формуле $V_{oc} \approx \frac{mk_B T}{e} \ln \left(\frac{J_{sc}}{J_0} \right)$, V_{oc} растет пропорционально m , хотя в реальности, при увеличении фактора идеальности, мощность должна быть меньше, так как используется диод худшего качества. Этот математический артефакт объясняется использованием константным J_0 , который в реальности был бы кратно больше, так как использовался бы

дефектный кристалл. То есть в этой конкретной модели увеличивается сопротивляемость рекомбинации, не увеличивая саму рекомбинацию, что в реальности не может быть осуществлено.

Часть 2. Реальная модель

В реальной модели добавляются паразитные сопротивления: последовательное (R_s) и параллельное/шунтирующее (R_{sh}).

Уравнение, учитывающее паразитные сопротивления

Будет выглядеть следующим образом:

$$J = J_{sc} - J_0 \left(\exp \left(\frac{e(V + JAR_s)}{mk_B T} \right) - 1 \right) - \frac{V + JAR_s}{R_{sh}A}$$

Где:

- $\frac{V+JAR_s}{R_{sh}A}$ - плотность тока утечки, протекающего через шунтирующее сопротивление параллельно диоду.
- - $J \cdot A \cdot R_s$ - падение напряжения внутри солнечного элемента на его последовательном сопротивлении.
- A (Площадь перехода) - общая площадь поверхности р-п перехода солнечного элемента, используемая для пересчета плотности тока в абсолютное значение тока ($I = J \times A$).
- R_s (Последовательное сопротивление) - паразитное сопротивление контактов, металлических шин и самого полупроводника, которое приводит к падению выходного напряжения.
- R_{sh} (Шунтирующее сопротивление) - параллельное сопротивление, возникающее из-за утечек тока по краям устройства или через микродефекты, что снижает выходной ток.

Определение V_{oc} от R_{sh}

Для определения зависимости V_{oc} от R_{sh} :

1. Снова полагаем $J = 0$.
2. Тогда слагаемые с R_s исчезают, так как $J \cdot R_s = 0$.
3. Уравнение превращается в:

$$0 = J_{sc} - I_{diode} - I_{shunt}$$

$$0 = J_{sc} - J_0 \left(\exp \left(\frac{eV_{oc}}{mk_B T} \right) - 1 \right) - \frac{V_{oc}}{R_{sh}A}$$

4. Получается равенство, где J_{sc} (генерируемый ток) расходуется на два канала утечки: через диод и через сопротивление R_{sh} .

Численное решение (Метод Ньютона-Рафсона)

Поскольку уравнение нельзя решить аналитически (просто выразить J), нужно использовать численный метод.

Суть метода Ньютона:

Ищется J , при котором функция $f(J) = 0$. Уравнение, у которого все с одной стороны, будет выглядит так:

$$f(J) = J - J_{sc} + J_0(\dots) + \frac{V + JAR_s}{R_{sh}A} = 0$$

Алгоритм (реализован в функции `solve_real_current_newton`):

1. Предполагается, что ток J такой же, как в идеальной ячейке (без сопротивлений).
2. Уточнение: Мы вычисляем новое значение тока по формуле:

$$J_{new} = J_{old} - \frac{f(J_{old})}{f'(J_{old})}$$

- Где $f'(J)$ — это производная функции по току.

3. Повторение: Повторяем шаг 2 несколько раз (в коде цикл `for _ in range(max_iter)`), пока разница между J_{new} и J_{old} не станет ничтожной (меньше `tol=1e-6`).

Код для вычислений, построения графиков и анализа

Код

```
# ЧАСТЬ 2: РЕАЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА (Группа МЭН)

# Параметры
m_real = 1.5 # Фиксируем m для сравнения сопротивлений
Rs = 0.05 # Rs = 50 mOhm = 0.05 Ohm (для площади 100cm2)

# Rsh должен быть минимум в 50 раз больше Rs, т.е. > 2.5 Ohm.
Rsh_values = [5, 20, 100, 1000] # Ом
```

```

Rsh_values = [0.05, 0.5, 5, 5000000]

def solve_real_current_newton(V, Rs, Rsh, m, J_sc, J_0, A, tol=1e-6,
max_iter=50):
    """
    Решение уравнения (2) методом Ньютона-Рафсона для нахождения J при
    заданном V.
    J выражается в A/см^2.
    """
    # Начальное приближение: ток идеальной ячейки
    J = ideal_solar_cell(V, m, J_sc, J_0)

    for _ in range(max_iter):
        # Вспомогательные переменные
        term_exp = np.exp((e * (V + J * A * Rs)) / (m * kB * T))

        # Функция f(J) = 0
        f_val = J - J_sc + J_0 * (term_exp - 1) + (V + J * A * Rs) / (Rsh *
A)

        # Производная f'(J)
        df_val = 1 + J_0 * (e * A * Rs / (m * kB * T)) * term_exp + (Rs * A)
/ (Rsh * A)

        # Шаг Ньютона
        delta = f_val / df_val
        J_new = J - delta

        if abs(J_new - J) < tol:
            return J_new
        J = J_new

    return J # Возвращаем последнее значение, если не сошлось (или для
области пробоя)

# Подготовка графиков
plt.figure(figsize=(12, 5))

# Сравнение с идеальной ячейкой (Rsh -> infinity, Rs -> 0)
V_range = np.linspace(0, 0.8, 100)
J_ideal = ideal_solar_cell(V_range, m_real, J_sc, J_0)
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(V_range, J_ideal * 1000, "k--", linewidth=2, label="Ideal (No R)")
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(V_range, J_ideal * V_range * 1000, "k--", linewidth=2, label="Ideal

```



```

(No R)")

# Цикл по значениям Rsh
for Rsh in Rsh_values:
    J_real_curve = []
    for V in V_range:
        j_point = solve_real_current_newton(V, Rs, Rsh, m_real, J_sc, J_0,
A)
        J_real_curve.append(j_point)
    J_real_curve = np.array(J_real_curve)
    P_real_curve = J_real_curve * V_range * 1000 # mW/cm^2

    # Фильтрация (J > 0) для отображения первого квадранта
    mask = J_real_curve >= 0
    # График J-V
    plt.subplot(1, 2, 1)
    plt.plot(V_range[mask], J_real_curve[mask] * 1000, label=f"Rsh={Rsh}
$\Omega$")

    # График P-V
    plt.subplot(1, 2, 2)
    plt.plot(V_range[mask], P_real_curve[mask], label=f"Rsh={Rsh} $\Omega$")

    # Вывод максимумов
    if np.any(mask):
        p_max = np.max(P_real_curve[mask])
        print(f"Rsh={Rsh} Ohm: P_max={p_max:.2f} mW/cm^2")

# Настройка осей для Части 2
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.title(f"J-V Реальная ячейка (Rs={Rs} $\Omega$)")
plt.xlabel("Напряжение (В)")
plt.ylabel("Плотность тока (мА/см²)")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.ylim(0, J_sc * 1000 + 5)

p_limit = 14.70 * 1.1

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.title(f"P-V Реальная ячейка (Rs={Rs} $\Omega$)")
plt.xlabel("Напряжение (В)")
plt.ylabel("Мощность (мВт/см²)")
plt.grid(True)


# Устанавливаем лимиты:


```

```
plt.xlim(0, 0.8) # Напряжение от 0 до 0.8 В (охватывает все Voc из задания)
plt.ylim(0, p_limit)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Графики

 

 

Объяснение работы

В коде происходит следующее:

1. Берется список значений R_{sh} (0.05, 0.5, 5, 5000000 Ом). Чем меньше число, тем хуже ячейка (больше утечек).
2. Для каждого R_{sh} код итерируется по всему диапазону напряжений от 0 до 0.8 Вольт.
3. В каждой точке напряжения V мы запускается метод Ньютона (Шаг 3), чтобы найти точный ток J .

4. Считается мощность $P = J \cdot V$

5. Вывод из графиков:

- При **малом** R_{sh} (5 Ом) график тока резко идет вниз. Это потому, что ток предпочитает течь через легкий путь (шунт), а не во внешнюю цепь. P_{max} резко падает.
- При **большом** R_{sh} (1000 Ом) сопротивление утечки велико, ток туда не идет, и ячейка работает почти как идеальная.

Таким образом, решение показывает, как ненадежная в изоляция (низкое шунтирующее сопротивление) убивают эффективность солнечной панели.